

# Digital Logic Design

## Problem Set #7

Due Date: 1400/09/15



1. Implement the functions below using PAL16L8 (*Nelson, P5.4*) (45 points)

$$f_1(a, b, c, d) = \sum m(0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11)$$

$$f_2(a, b, c, d) = \sum m(0, 1, 6, 7, 8, 9)$$

$$f_3(a, b, c, d) = \sum m(2, 4, 9, 11)$$

2. Provide the PLA programming table for the four Boolean functions listed below. Minimize the numbers of product terms (*Mano, P7.19*) (40 points)

$$A(x, y, z) = \Sigma(1, 3, 5, 6)$$

$$B(x, y, z) = \Sigma(0, 1, 6, 7)$$

$$C(x, y, z) = \Sigma(3, 5)$$

$$D(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 4, 5, 7)$$

3. Construct a T flip-flop using only a JK flip-flop. (15 points)

Good Luck!

Mosayebi

Do not hesitate to ask your question  
Via eeXBee@gmail.com