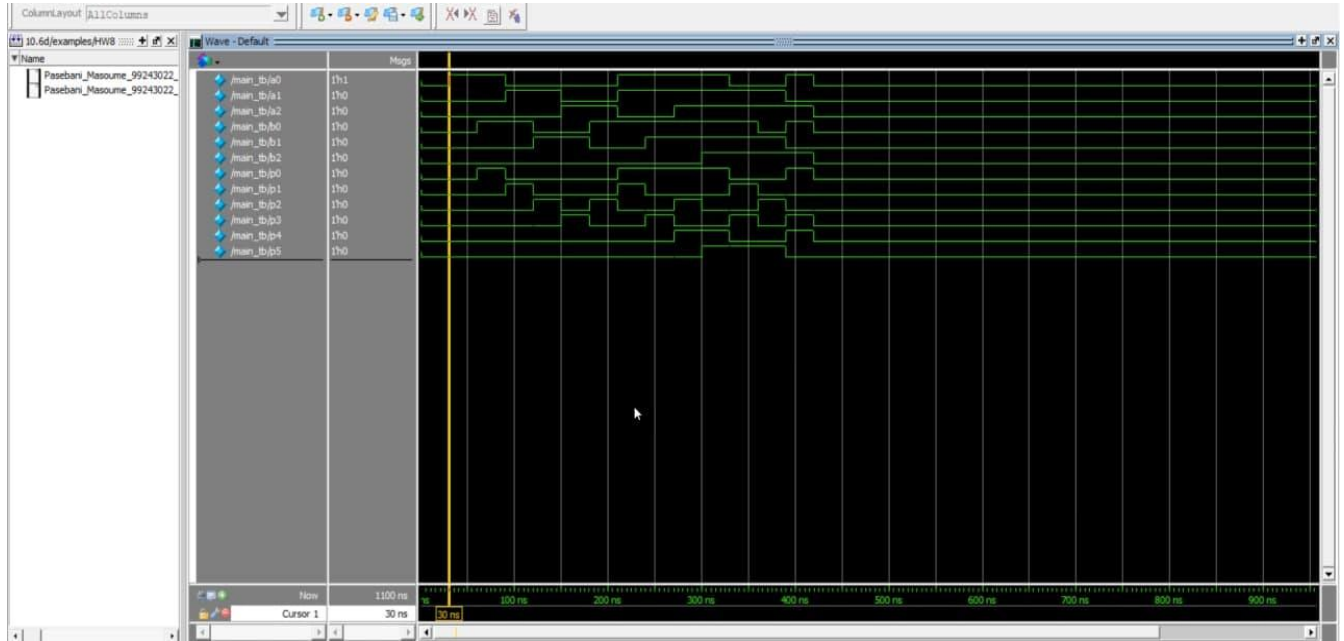


هنگامی که هر 6 ورودی 0 باشند هر 6 خروجی نیز 0 خواهند شد.

در زمان 30 نانو ثانیه خواهیم داشت $a_0=1, a_1=0, a_2=0, b_0=0, b_1=0, b_2=0$ برای




$P_0=0, p_1=0, p_2=0, p_3=0, p_4=0, p_5=0;$

در زمان 60 نانو ثانیه خواهیم داشت $a_0=1, a_1=0, a_2=0, b_0=1, b_1=0, b_2=0$ برای




$P_0=1, p_1=0, p_2=0, p_3=0, p_4=0, p_5=0;$

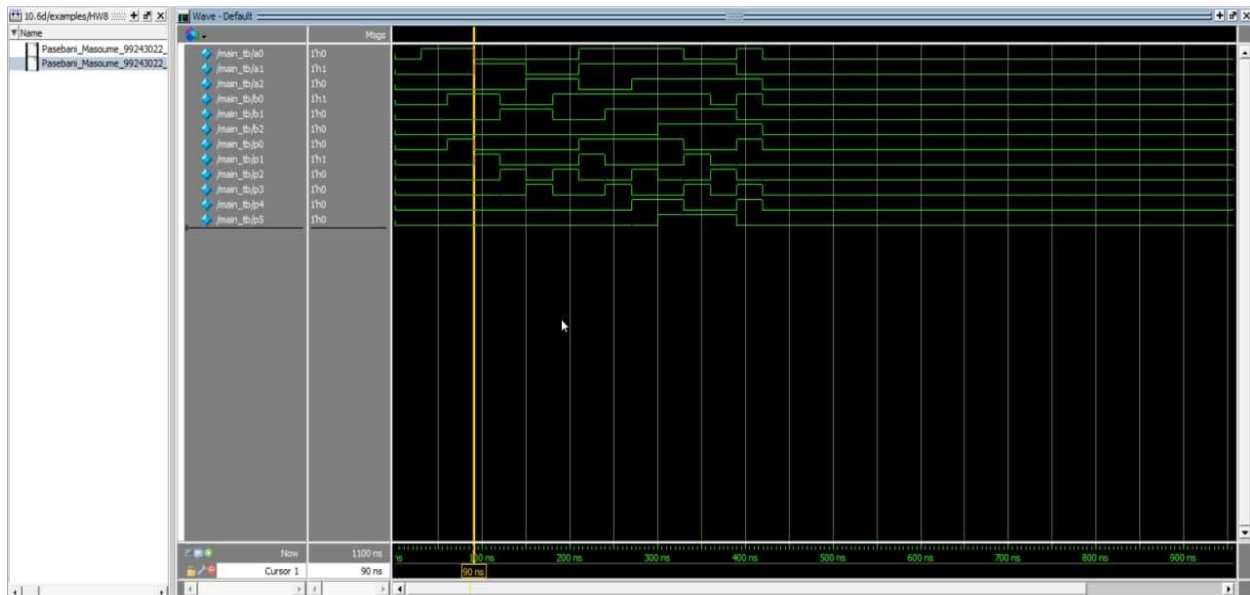: در زمان 90 نانوثانیه خواهیم داشت $a_0=0, a_1=1, a_2=0, b_0=1, b_1=0, b_2=0$ برای




$P_0=0, p_1=1, p_2=0, p_3=0, p_4=0, p_5=0;$

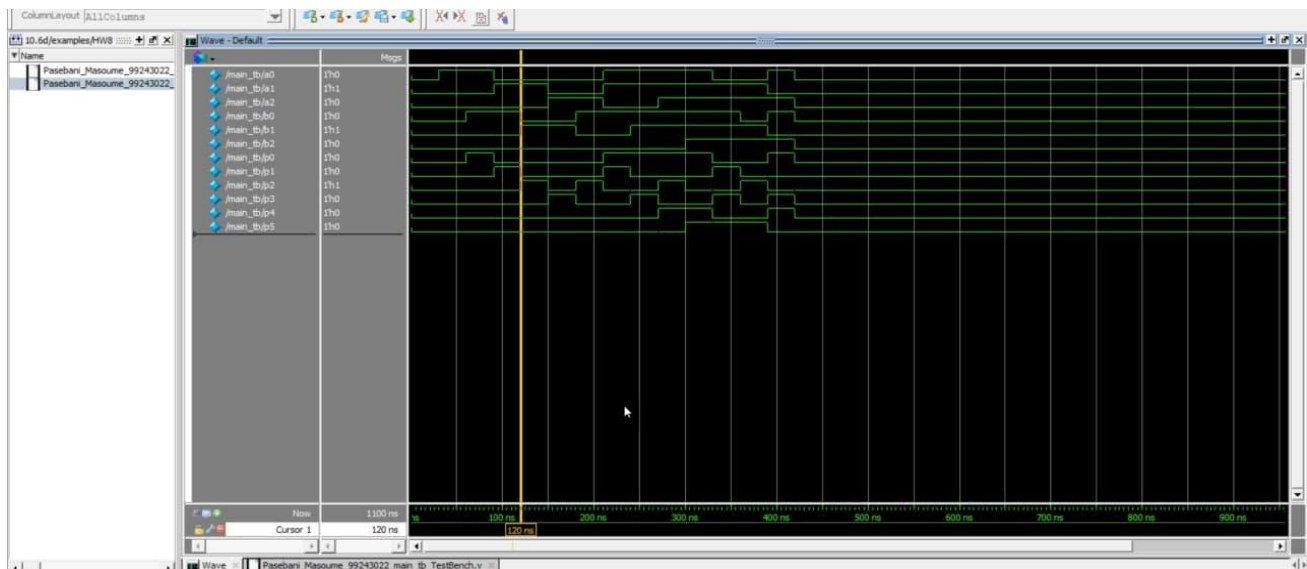: $a_0=0, a_1=1, a_2=0, b_0=0, b_1=1, b_2=0$ برای



$P_0=0, p_1=0, p_2=1, p_3=0, p_4=0, p_5=0;$

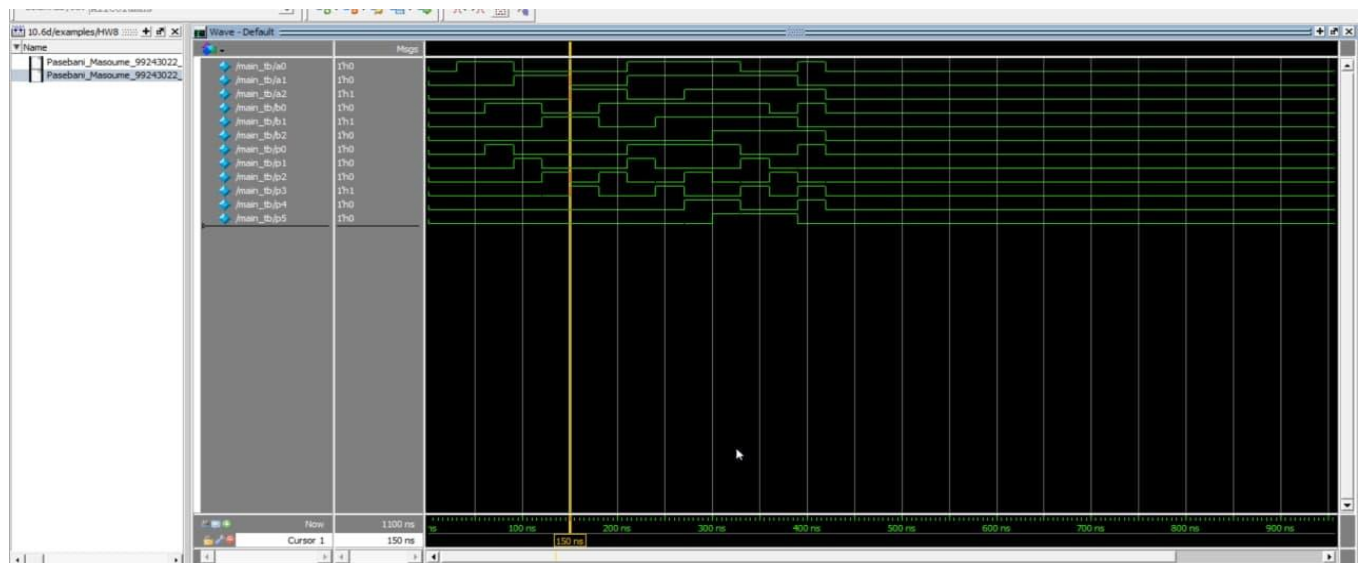برای $a_0=0, a_1=0, a_2=1, b_0=0, b_1=1, b_2=0$;



$P_0=0, p_1=0, p_2=0, p_3=0, p_4=1, p_5=0$;

به همین ترتیب برای ورودی های مختلف پس از 30 نانوثانیه خروجی های متمایز خواهیم داشت.